
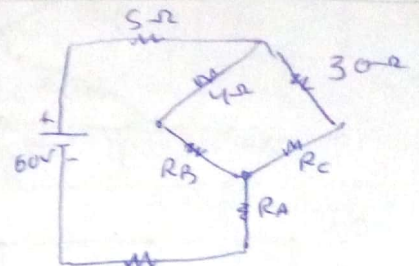
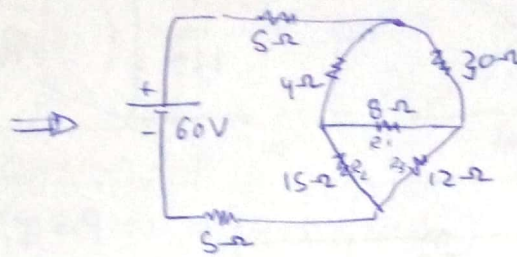





ELECTRICAL SCIENCE ASSIGNMENT - 02

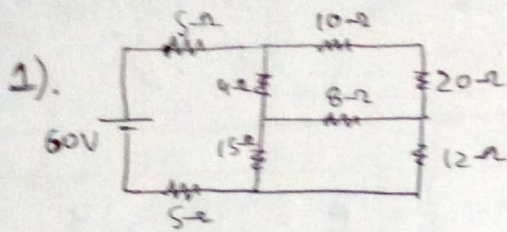

$$R_A = \frac{15 \times 12}{15 + 12 + 8} = \frac{180}{35}$$



$$R_B = \frac{15 \times 8}{15 + 12 + 8} = \frac{120}{35}$$
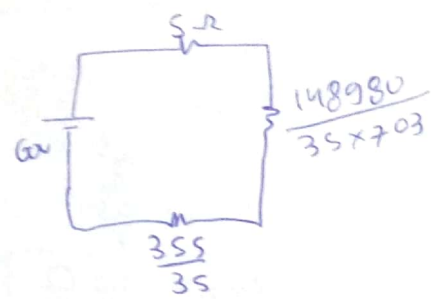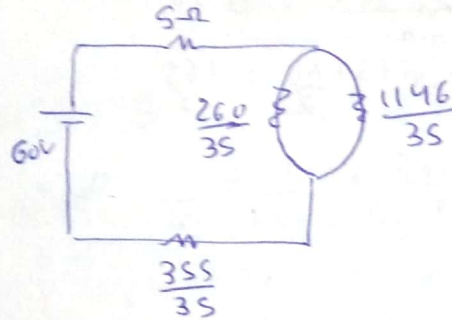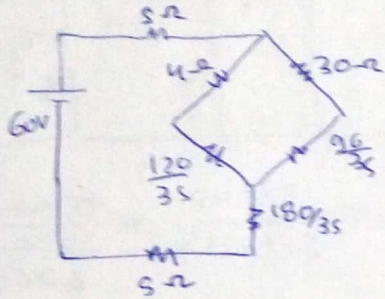
$$R_C = \frac{12 \times 8}{15 + 12 + 8} = \frac{96}{35}$$



$$R_{eq} = \frac{14902}{703} \Omega$$
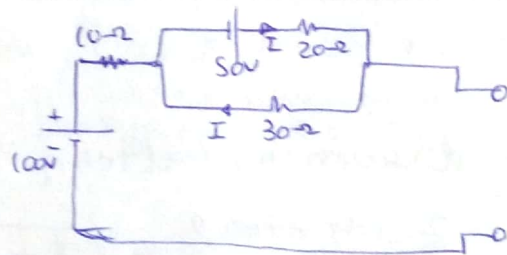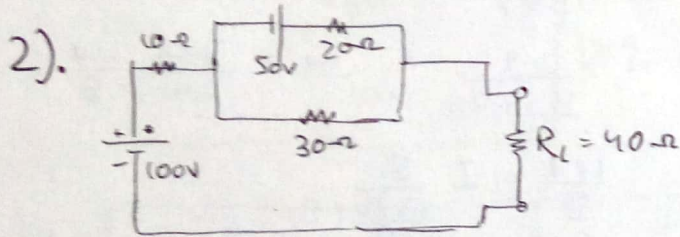
$$I = \frac{60 \times 703}{14902} = 2.8309$$



$$50 = I(30 + 20) \quad I = 1A$$

$$V_{oc} = 100 + 50 - 20(1) = 130 \quad V_{oc} = 130V$$

$$R_{th} = 10 + \frac{20 \times 30}{50} = 22 \Omega$$


$$R_{th} = 22 \Omega$$

3). Let us take 90Ω & 180Ω , both as load resistance


$$I = \frac{70 - 36}{40 + 60} = 0.34$$

$$\text{Voltage across AB} = 70 - (40 \times 0.34) = 56.4V$$

Thevenin's equivalent circuit

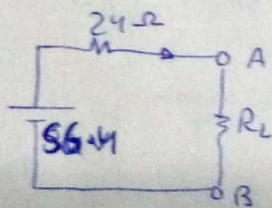

$$I = \frac{56.4}{84}$$


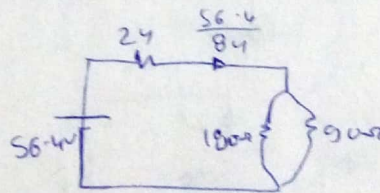


$$R_L = 60 \Omega = \frac{90 \times 180}{270}$$

Current through 90Ω resistor

$$I_s = \frac{56.4 \times 180}{84 \times 270}$$

$$I_{90\Omega} = 0.448$$

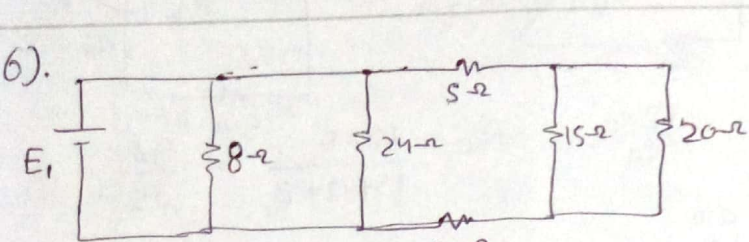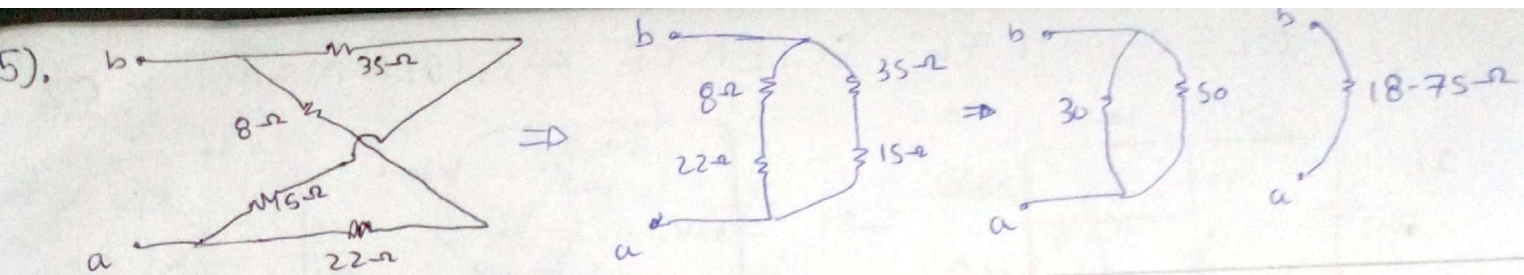


$$R_1 = \frac{35 \times 20}{35 + 20} = \frac{60}{7}$$

$$R_2 = 15 + \frac{60}{7} = \frac{165}{7}$$

$$R_3 = \frac{24 \times \frac{165}{7}}{24 + \frac{165}{7}} = \frac{24 \times 165}{333} = \frac{1320}{111}$$

$$R_{eq} = \frac{110}{23}$$
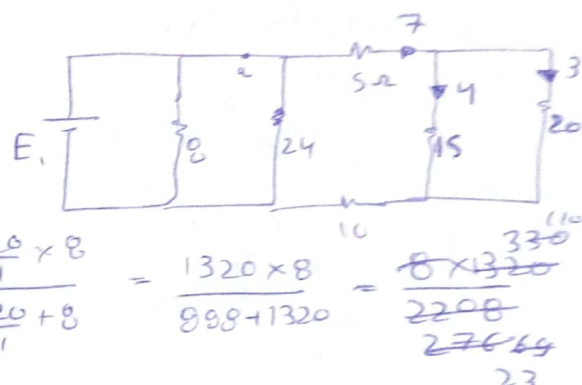
$$P = I^2 R \quad I = \sqrt{\frac{P}{R}} = \sqrt{\frac{180}{20}} = 3$$



$$R_{eq} = \frac{\frac{1320}{111} \times 8}{\frac{1320}{111} + 8} = \frac{1320 \times 8}{898 + 1320} = \frac{8 \times 1320}{2218} = \frac{10560}{2218} \approx 4.76 \Omega$$

we know that 20Ω have 3 Amp

current in 5Ω be (n), then $3 = n \times \frac{165}{357} \quad (n = 7)$




current at point a (n') $7 = n' \times \frac{24}{\frac{165}{7} + 24} \quad n' = \frac{333}{24} \times \frac{11}{8}$

current drawn by battery I $\frac{119}{8} = I \times \frac{8}{\frac{1320}{111} + 8}$



$$I = \frac{2208}{8 \times 8} = \frac{27669}{8} \Rightarrow I = \frac{69}{2}$$

$$E = \frac{69}{2} \times \frac{110}{23} = 165$$


$$E = 165 \text{ V}$$

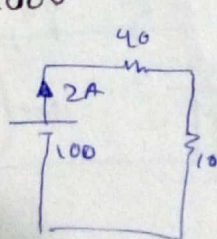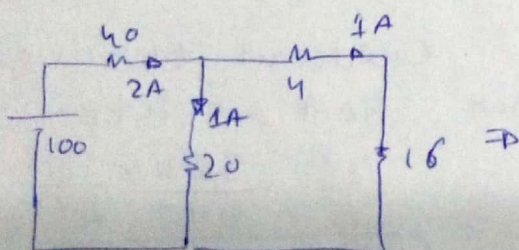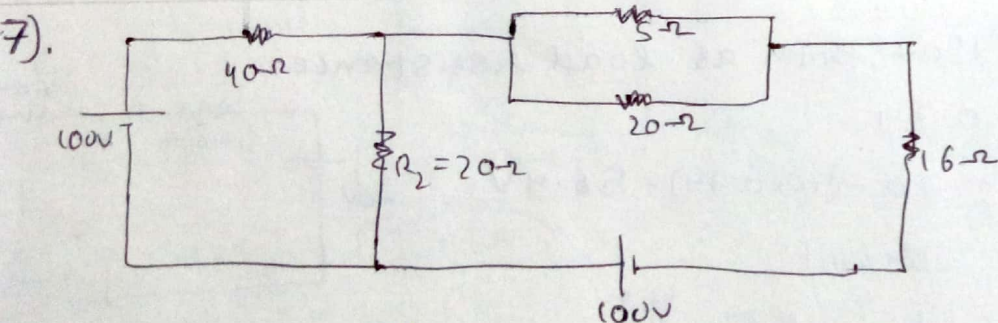

Current through $R_2 = 2 - 1 = 1$

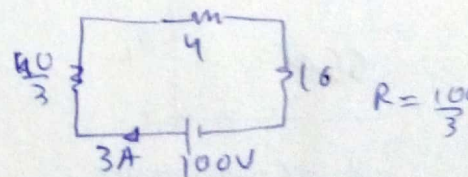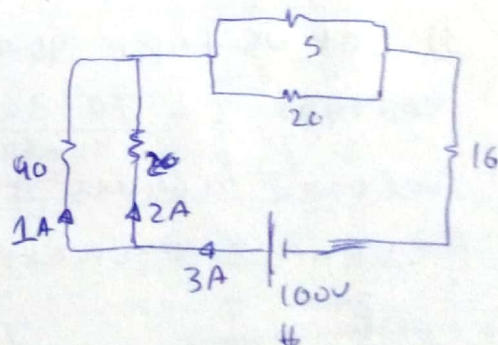

$$I_{R_2} = 1 \text{ A}$$

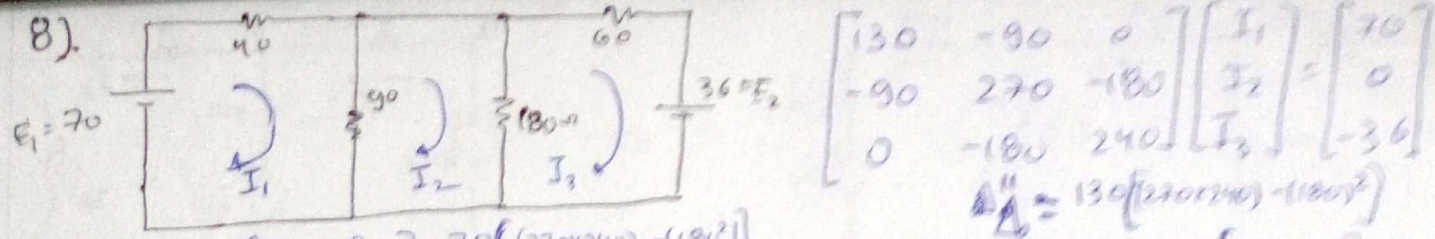

$$\begin{bmatrix} 130 & -90 & 0 \\ -90 & 270 & -180 \\ 0 & -180 & 240 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 70 \\ 0 \\ -36 \end{bmatrix}$$

$$\Delta_0 = 130(270 \times 240) - (180)^2 + 90(-180 \times 240)$$

$$\Delta_0 = 2268000$$

$$\Delta_1 = \begin{bmatrix} 70 & -90 & 0 \\ 0 & 270 & -180 \\ -36 & -180 & 240 \end{bmatrix} = 70((270 \times 240) - (180)^2) + 90(-180 \times 36) = 1684800 = \Delta_1$$


$$\Delta_2 = \begin{bmatrix} 130 & 70 & 0 \\ -90 & 0 & -180 \\ 0 & -36 & 240 \end{bmatrix} = 130(-36 \times 180) + 70(240 \times 90) = 669600 = \Delta_2$$

$$I_1 = \frac{\Delta_1}{\Delta_0} = \frac{1684800}{2268000} = 0.7428$$

$$I_2 = \frac{\Delta_2}{\Delta_0} = \frac{669600}{2268000} = 0.2952$$

Current through 90- Ω is $I_1 - I_2 = 0.7428 - 0.2952 = 0.4476$

$$I_{90\Omega} = 0.448 \text{ Amp}$$

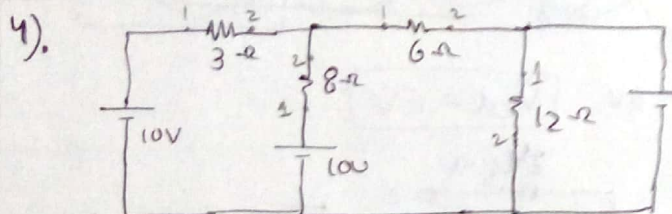

Take clockwise current as +ve


I_{12} If current flow from 1 to 2, then direction is +ve. If current flows from 2 to 1, then direction is -ve.

$$I_3 = -\frac{6}{9} + \frac{14}{9} - \frac{8}{9}$$

$$I_6 = \frac{3}{9} + \frac{8}{9} - \frac{11}{9}$$

$$I_9 = 1 + \frac{2}{3} - \frac{1}{3}$$

$$I_{12} = 0 + 0 + \frac{15}{18}$$

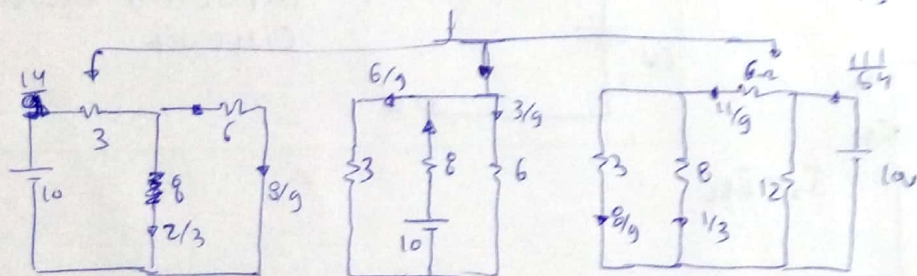

$$R_{eq} = \frac{8 \times 6}{8+6} + 3$$

$$R_{eq} = \frac{45}{7}$$

$$I_{\text{through battery}} = \frac{14}{9}$$

$$R_{eq} = \frac{3 \times 6}{3+6} + 8$$

$$R_{eq} = 10\Omega$$

$$I = 1A$$

$$R_1 = \frac{8 \times 3}{8+3} + 6 = \frac{90}{11}$$

$$R_{eq} = \frac{90 \times 12}{90+12} = \frac{1080}{222}$$

$$R_{eq} = \frac{540}{111}$$

$$I = \frac{111}{54} A$$

$$I_{12\Omega} = \frac{111}{54} \times \frac{90}{12+90}$$

$$= \frac{111}{54} \times \frac{135}{222} = \frac{15}{18}$$

$$= \frac{111}{54} \times \frac{90}{222} = \frac{15}{18}$$

$$I_{12} = \frac{15}{18} = 0.835A$$

$$I_5 = 0$$

$$I_6 = 0$$

$$I_8 = 0$$

$$I_{12} = 0.835A$$

9). (a)


$$10 - 2I_1 - 3(I_1 - I_2) - I_2 = 0$$

$$10 = 5I_1 - 2I_2 \quad \text{--- (i)}$$

$$I_2 + 3(I_1 - I_2) - 9I_2 - 10 = 0$$


$$10 = 3I_1 - 11I_2 \quad \text{--- (ii)}$$
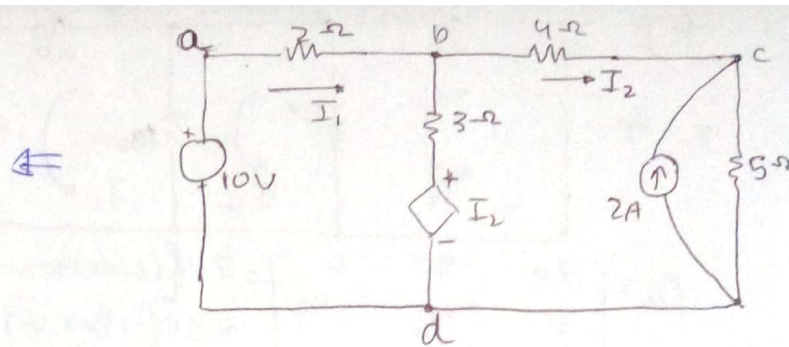
$$-2I_1 = 9I_2 \Rightarrow I_2 = -\frac{2}{9}I_1 \quad \text{--- (iii)}$$



Putting value of I_2 in eq (i),
we get $10 = 5I_1 + \frac{4}{9}I_1 = \frac{49}{9}I_1$

$$I_1 = \frac{90}{49} \text{ A}$$

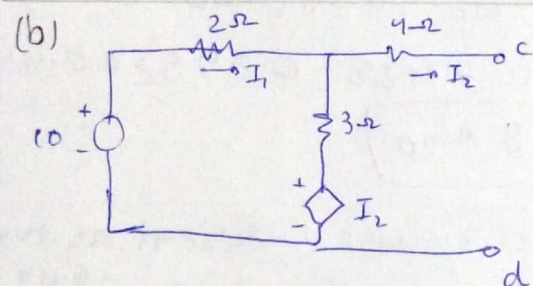

In this case $I_2 = 0$, then

~~Thevenin equivalent circuit is resistance~~

$$R_{th} = \frac{3 \times 2 + 4}{3 + 2} = \frac{6 + 4}{5} = \frac{10}{5} = 2 \Omega$$


$$I_1 = 2 \text{ A}$$

Voltage across $cd \Rightarrow 10 - 2(2) = 6 \text{ V}$

$$V_{ed} = 6 \text{ V}$$

Thevenin eq circuit

R_{th} :

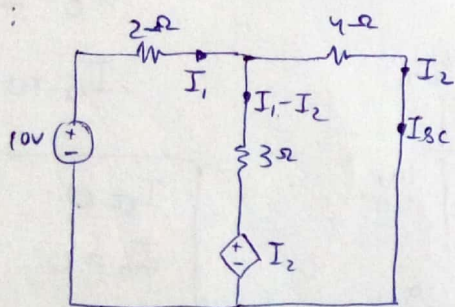

$$I_2 = I_{sc}$$

$$10 - 2I_1 - 3(I_1 - I_2) - I_2 = 0 \quad \text{--- (i)}$$


$$I_2 + 3(I_1 - I_2) - 4I_2 = 0 \quad \text{--- (ii)}$$

On solving $I_2 = \frac{5}{4}$

$$10 = 5I_1 - 2I_2$$

$$0 = -3I_1 + 6I_2$$
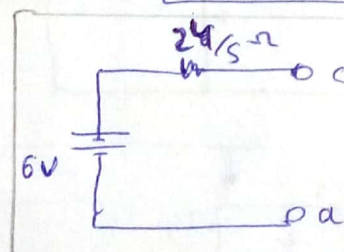
$$R_{th} = \frac{6}{5/4} = \frac{24}{5} \Omega$$



Thevenin equivalent circuit