


Assignment no ~ 1

Parth Johari

2K20/B17/33

ECE

1.}

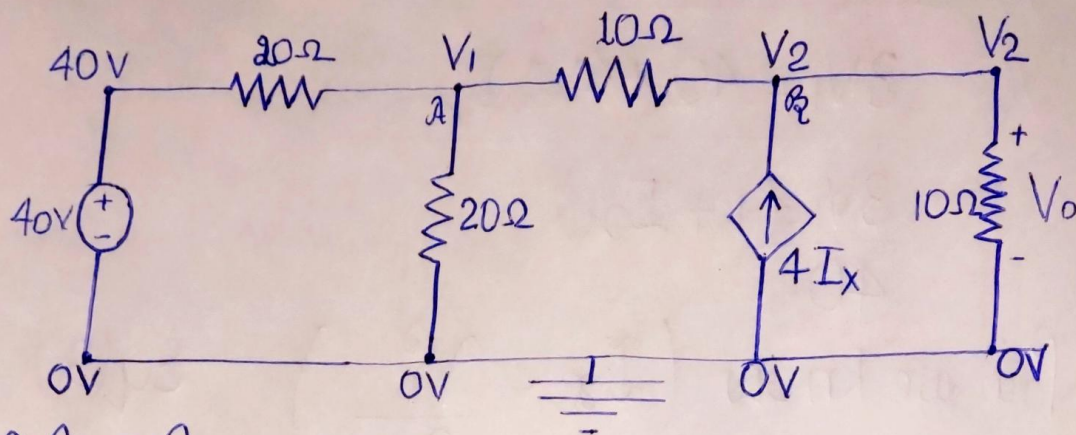

Here, $V_2 = V_0$

Applying KCL at node 'A'

$$\frac{V_1 - 40}{20} + \frac{V_1}{20} + \frac{V_1 - V_2}{10} = 0$$

$$\frac{V_1 - 40 + V_1 + 2V_1 - 2V_2}{20} = 0$$

$$4V_1 - 2V_2 - 40 = 0$$

$$2V_1 - V_2 = 20 \text{ --- Eq(1)}$$

Applying KCL at node 'B'

$$\frac{V_2}{10} + \frac{V_2 - V_1}{10} - 4I_x = 0$$

$$2V_2 - V_1 = 40 I_x \text{ --- Eq(2)}$$

$$2 \times (2V_1 - V_2 = 20) \quad \text{Eq(1)} \times 2$$

$$2V_2 - V_1 = 40 I_x \quad \text{Eq(2)}$$

$$3V_1 = 40 + 40 I_x$$

$$\frac{3V_1}{40} = (1 + I_x)$$

Now we know $\left(I_x = \frac{V_1}{20} \right) \rightarrow \text{Eq(3)}$

$$\frac{3V_1}{40} = \left(1 + \frac{V_1}{20} \right)$$

$$\frac{3V_1}{40} = \left(\frac{20 + V_1}{20} \right)$$

$$\frac{V_1}{2} = 20V$$

$$\underline{V_1 = 40V} \rightarrow \text{Eq(4)}$$

$$I_x = \left(\frac{V_1}{20} \right) = \left(\frac{40}{20} \right) = \underline{2A}$$

Putting Value of I_x and V_1 in Eq(2)

$$2V_2 - 40 = 80$$


$$2V_2 = 120V$$

$$\underline{V_2 = 60V}$$

$$V_o = 60V$$

$$V_i = 40V$$

$$I_x = \frac{V_i}{20} = 2A$$

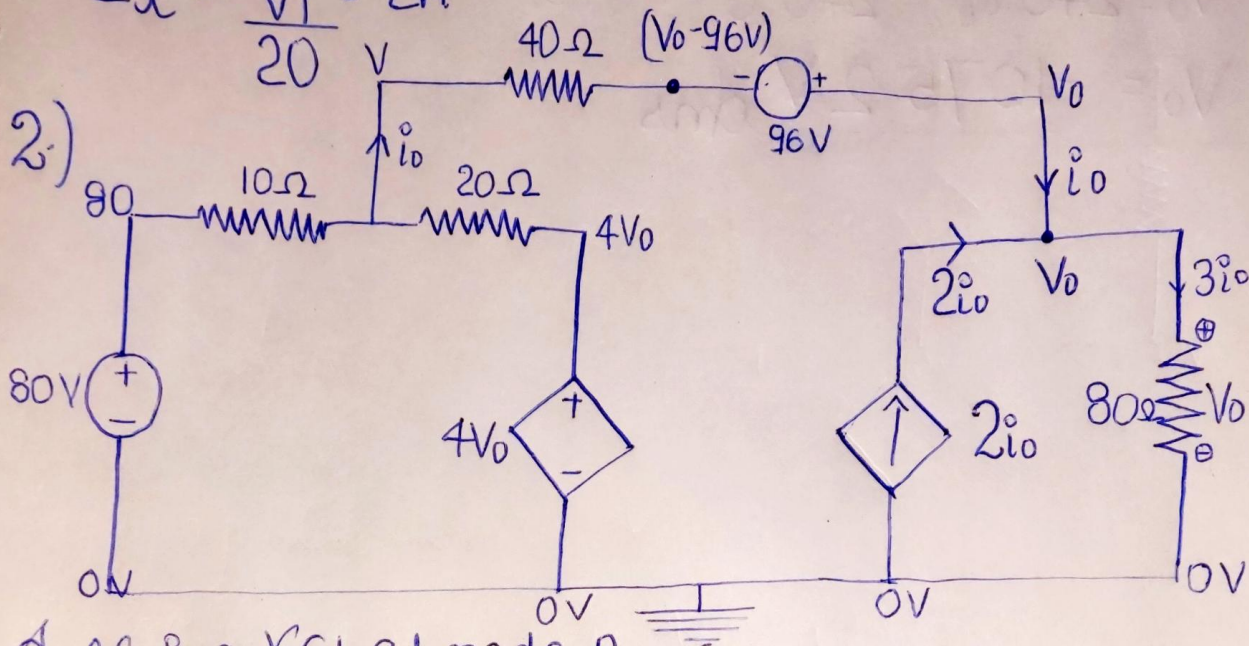

Applying KCL at node A

$$\frac{V_i - 80}{10} + \frac{V - 4V_o}{20} + \frac{V - (V_o - 96)}{40} = 0$$

$$4V - 320 + 2V - 8V_o + V - V_o + 96 = 0$$

$$7V - 9V_o = 224 \quad \text{--- (1)}$$

Also, $V_o = + (3i_o)(80) = 240i_o$

$$i_o = \frac{V - (V_o - 96)}{40}$$

$$\Rightarrow V + 96 = 40i_o + V_o = 280i_o \quad \text{--- (3)}$$

Put (2) & (3) in (1)

$$7(280i_o - 96) - 9(240i_o) = 224$$

$$-200\% = 896$$

$$\underline{i_o = -4.48 \text{ A} \text{ Ans}}$$

$$V_o = 240 i_o = 240 (-4.48)$$

$$\underline{V_o = -1075.2 \text{ V} \text{ Ans}}$$